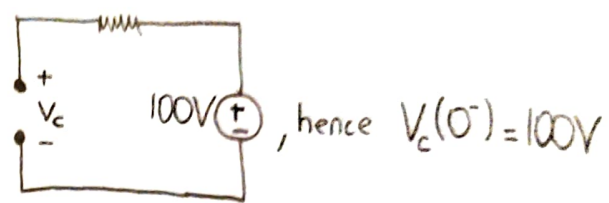
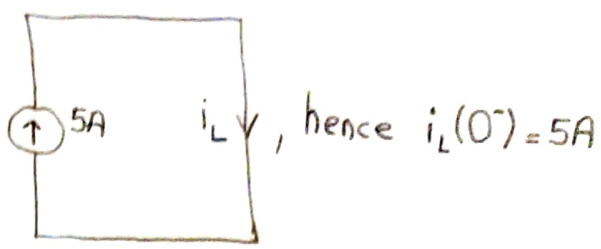
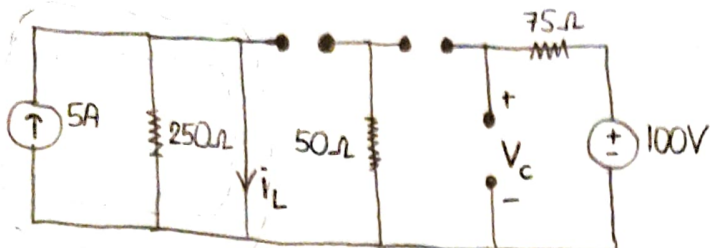
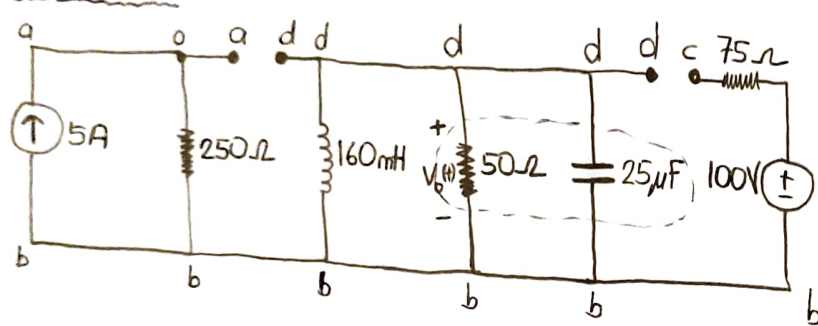


(8.11)

for $t = 0^-$ for $t = 0^+$ 

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{(160 \times 10^{-3}) \cdot (25 \times 10^{-6})}} = 500 \text{ rad/s}$$

$$\alpha = \frac{1}{2RC} = \frac{1}{2 \cdot (50) \cdot (25 \times 10^{-6})} = 400 \text{ rad/s}$$

$\rightarrow \omega_0^2 > \alpha^2$, hence this circuit is underdamped

underdamped voltage eq

$$V_o(t) = e^{-\alpha t} [B_1 \cos(\omega_d t) + B_2 \sin(\omega_d t)]$$

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} = \sqrt{500^2 - 400^2} = 300 \text{ rad/s}$$

$$V_o(0) = e^{-\alpha \cdot 0} [B_1 \cos(0) + B_2 \sin(0)] = B_1 = 100V$$

$$\frac{dV_o(0)}{dt} = \frac{1}{C} \cdot \left(-I_0 - \frac{V_o}{R} \right) = \frac{1}{25 \times 10^{-6}} \cdot \left(-5 - \frac{100}{50} \right) = -280,000 \text{ V/s}$$

\hookrightarrow from Ertan teacher's slide

$$\frac{dV_o(t)}{dt} = -\alpha \cdot e^{-\alpha t} [B_1 \cos(\omega_d t) + B_2 \sin(\omega_d t)] + e^{-\alpha t} [-\omega_d \cdot B_1 \sin(\omega_d t) + \omega_d B_2 \cos(\omega_d t)]$$

$$\begin{aligned} \frac{dV_o(0)}{dt} &= -\alpha \cdot B_1 + \omega_d \cdot B_2 = -280,000 \\ &= -400 \cdot 100 + 300 B_2 = -280,000, \quad B_2 = -800V \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha &= 400 \text{ rad/s} \\ \omega_d &= 300 \text{ rad/s} \\ B_1 &= 100V \\ B_2 &= -800V \end{aligned}$$

Equation $\Rightarrow V_o(t) = e^{-400t} [100 \cos(300t) - 800 \sin(300t)]$

for $t \geq 0$

(8.27)

$$L = 25 \times 10^{-3} \text{ H}$$

$$C = 62.5 \times 10^{-6} \text{ F}$$

$$R = 12.5 \Omega$$

$$I_f = 2 \text{ A}$$

$$V_o = 50 \text{ V}$$

$$\omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{(25 \times 10^{-3}) \cdot (62.5 \times 10^{-6})}} = 800 \text{ rad/s}$$

$$\alpha = \frac{1}{2RC} = \frac{1}{2 \cdot (12.5) \cdot (62.5 \times 10^{-6})} = 640 \text{ rad/s}$$

* $\omega_o^2 > \alpha^2$, hence circuit \Rightarrow underdamped (needed $\alpha, \omega_d, B_1, B_2$)

underdamped current eq

$$i_L(t) = e^{-\alpha t} [B_1 \cos(\omega_d t) + B_2 \sin(\omega_d t)] + I_f$$

$$i_L(0) = 1 \text{ A}$$

$$i_L(0) = e^{-\alpha \cdot 0} [B_1 \cos(\omega_d \cdot 0) + B_2 \sin(\omega_d \cdot 0)] + I_f = 1 \text{ A}$$

$$i_L(0) = B_1 + 2 \text{ A} = 1 \text{ A}, B_1 = -1 \text{ A}$$

$$* \omega_d = \sqrt{\omega_o^2 - \alpha^2} = \sqrt{(800)^2 - (640)^2} = 480 \text{ rad/s}$$

$$* \begin{array}{ll} B_1 = -1 \text{ A} & \omega_d = 480 \text{ rad/s} \\ B_2 = 2.833 \text{ A} & \alpha = 640 \text{ rad/s} \end{array}$$

$$\frac{di_L(t)}{dt} = -\alpha \cdot e^{-\alpha t} [B_1 \cos(\omega_d t) + B_2 \sin(\omega_d t)] + e^{-\alpha t} [(-\omega_d) \cdot B_1 \sin(\omega_d t) + (\omega_d) \cdot B_2 \cos(\omega_d t)]$$



$$\frac{di_L(0^+)}{dt} = -\alpha \cdot B_1 + \omega_d \cdot B_2, \quad 2000 = -640 \cdot (-1) + 480 \cdot B_2, \quad B_2 = 2.833 \text{ A}$$

$$V(t) = L \frac{di}{dt}, \quad V(0) = V_o = 50 \text{ V}$$

$$\frac{di_L(0^+)}{dt} = \frac{V_o}{L} = \frac{50}{25 \times 10^{-3}} = 2000 \text{ A/s}$$


$$i_L(t) = e^{-640t} [(-1) \cos(480t) + (2.833) \sin(480t)] + 2 \quad \text{for } t \geq 0$$

(8.35)

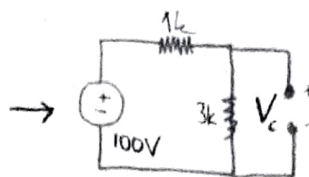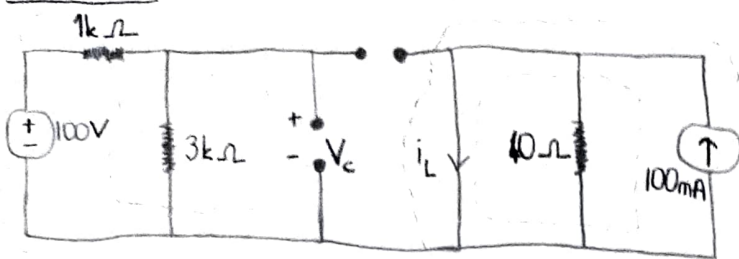
for $t = 0^-$ 

$$* V_c(0^-) = 100 \cdot \frac{3}{1+3}$$

$$* V_c(0^-) = 75V$$

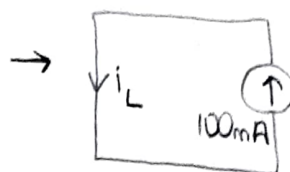

$$* i_L(0^-) = 100mA$$

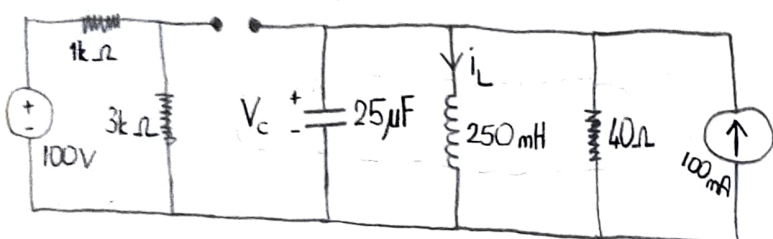for $t = 0^+$ 

$$* \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{(250 \times 10^{-3})(25 \times 10^{-6})}} = 400 \text{ rad/s}$$

$$* \alpha = \frac{1}{2RC} = \frac{1}{2 \cdot 40 \cdot (25 \times 10^{-6})} = 500 \text{ rad/s}$$

→ $\omega_0 < \alpha$, hence the circuit is overdamped
overdamped current and voltage eq

$$V_c(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$$

$$! i(t) = C \cdot \frac{dV(t)}{dt}$$

$$* s_1 = -200$$

$$* s_2 = -800$$

$$* A_1 = -8$$

$$* A_2 = 12$$

$$i_L(t) = C(s_1 A_1 e^{s_1 t} + s_2 A_2 e^{s_2 t})$$

$$s_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -500 + \sqrt{(500)^2 - (400)^2} = -200$$

$$s_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -500 - \sqrt{(500)^2 - (400)^2} = -800$$

$$A_1 = \frac{1}{s_1 - s_2} \cdot \left[\frac{dV(0^+)}{dt} - s_2 V(0^+) \right] = \frac{1}{-200 + 800} \cdot \left[-8000 + 800 \cdot 4 \right] = -8$$

$$A_2 = \frac{1}{s_2 - s_1} \cdot \left[\frac{dV(0^+)}{dt} - s_1 V(0^+) \right] = \frac{1}{-800 + 200} \cdot \left[-8000 + 200 \cdot 4 \right] = 12$$

$$\frac{dV(0^+)}{dt} = \frac{1}{C} \cdot \left(-I_0 - \frac{V_0}{R} \right) = \frac{1}{(25 \times 10^{-6})} \cdot \left(-0.1 - \frac{4}{40} \right) = -8000$$

$$V_0 = V(0^+) = i_L R = (100 \times 10^{-3}) \cdot 40 = 4V$$


$$I_0 = 100mA$$

$$V_c(t) = -8e^{-200t} + 12e^{-800t}$$

$$i_L(t) = (25 \times 10^{-6}) \cdot (-8e^{-200t} + 12e^{-800t})$$

8.47

for $t < 0$

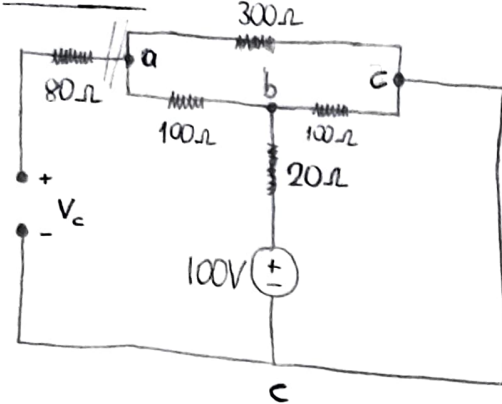

node a

$$* \frac{V_a - V_b}{100} + \frac{V_a - V_c}{300} = 0$$

$$* 4V_a - 3V_b - V_c = 0 \quad (1)$$

node b

$$* \frac{V_b - V_a}{100} + \frac{V_b - V_c}{100} + \frac{V_b - V_c - 100}{20} = 0$$

$$* -V_a + 7V_b - 6V_c = 500 \quad (2)$$

node c

$$* \frac{V_c - V_a}{300} + \frac{V_c - V_b}{100} + \frac{V_c - V_b + 100}{20} = 0$$

$$* -V_a - 18V_b + 19V_c = -1500 \quad (3)$$

eq

$$V_a = 60 + V_c$$


$$V_b = 80 + V_c$$

$$V_c = V_c$$

$$V_c(0^-) = V_c - V_a = -60V$$

$$i_b(0^-) = \frac{V_c - V_b + 100}{20} = 1A$$

for $t > 0$

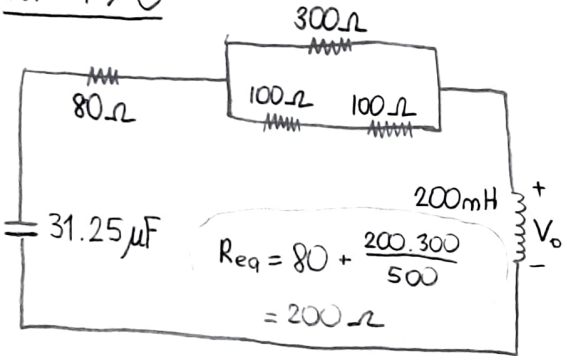

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{(200 \times 10^{-3}) \cdot (31.25 \times 10^{-6})}} = 400 \text{ rad/s}$$

$$\alpha = R/2L = \frac{200}{2 \cdot (200 \times 10^{-3})} = 500 \text{ rad/s}$$

$\rightarrow \omega_0^2 < \alpha^2$, hence circuit is overdamped

overdamped voltage eq

$$V_o(t) = L \cdot \frac{di_o(t)}{dt}$$

$$i_o(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$$

$$\frac{di_o(t)}{dt} = s_1 A_1 e^{s_1 t} + s_2 A_2 e^{s_2 t}$$

KVL

$$* V_C(0) + V_R(0) + V_L(0) = 0$$

$$* 60 + (i_o(0) \cdot R) + L \cdot \frac{di(0)}{dt} = 0$$

$$* \frac{di(0)}{dt} = -\frac{140}{200 \times 10^{-3}} = -700$$

$$s_1 = -200 \text{ rad/s}$$

$$s_2 = -800 \text{ rad/s}$$

$$A_1 = \frac{1}{6}$$

$$A_2 = \frac{5}{6}$$

$$s_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -500 + \sqrt{500^2 - 400^2} = -200 \text{ rad/s}$$

$$s_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -500 - \sqrt{500^2 - 400^2} = -800 \text{ rad/s}$$

$$i_o(0) = A_1 + A_2 = 1A \quad (1)$$


$$\frac{di_o(0)}{dt} = +200A_1 + 800A_2 = +700 \quad (2)$$

$$600A_2 = 500$$

$$V(t) = (200 \times 10^{-3}) \left[(-200 \cdot \frac{1}{6} e^{-200t}) + (-800 \cdot \frac{5}{6} e^{-800t}) \right]$$

(8.54)


for $t < 0$

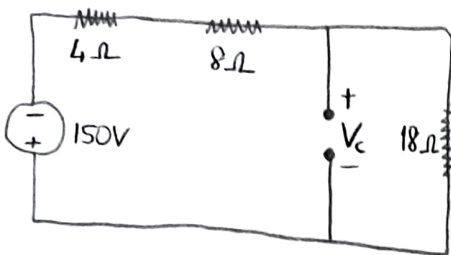

$$* i_L(0^-) = \frac{V}{R} = \frac{-150}{30} = -5A$$

$$* V_c(0^-) = -150 \cdot \frac{18}{30} = -90V$$

for $t > 0$

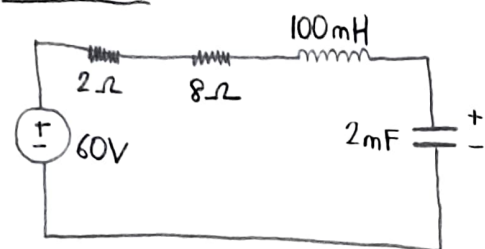


$$* \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{(100 \times 10^{-3}), (2 \times 10^{-3})}} = 70.71 \text{ rad/s}$$

$$* a = \frac{R}{2L} = \frac{10}{2 \cdot (0.1)} = 50 \text{ rad/s}$$

$\rightarrow \omega_0^2 > a^2$, hence circuit is underdamped

for $t \rightarrow \infty$

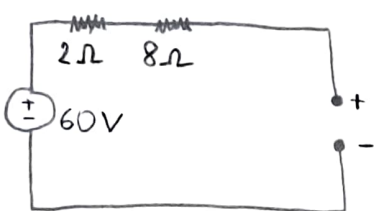

$$* V_c(\infty) = V_f = 60V$$

$$a = 50 \text{ rad/s}$$

$$B_1 = -150V$$

$$B_2 = -200V$$

$$\omega_d = 50 \text{ rad/s}$$

underdamped in series RLC eq

$$V_c(t) = V(t) + V_f$$

$$V(t) = e^{-at} [B_1 \cos(\omega_d t) + B_2 \sin(\omega_d t)]$$

$$\text{final} \Rightarrow V_c(t) = e^{-50t} [-150 \cos(50t) - 200 \sin(50t)] + 60$$

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - a^2} = \sqrt{(70.71)^2 - (50)^2} = 50 \text{ rad/s}$$

$$V_c(0) = B_1 + V_f \Rightarrow -90 = B_1 + 60$$


$$\frac{dV(0^+)}{dt} = \frac{i_c(0)}{C} = \frac{-5}{2 \times 10^{-3}} = -2500$$

$$\frac{dV_c(t)}{dt} = -a \cdot e^{-at} [B_1 \cos(\omega_d t) + B_2 \sin(\omega_d t)] + e^{-at} [-\omega_d \cdot B_1 \sin(\omega_d t) + \omega_d \cdot B_2 \cos(\omega_d t)]$$

$$\frac{dV_c(0)}{dt} = -a B_1 + \omega_d B_2 = -2500$$

$$= -50 B_1 + 50 B_2 = -2500$$

9.32

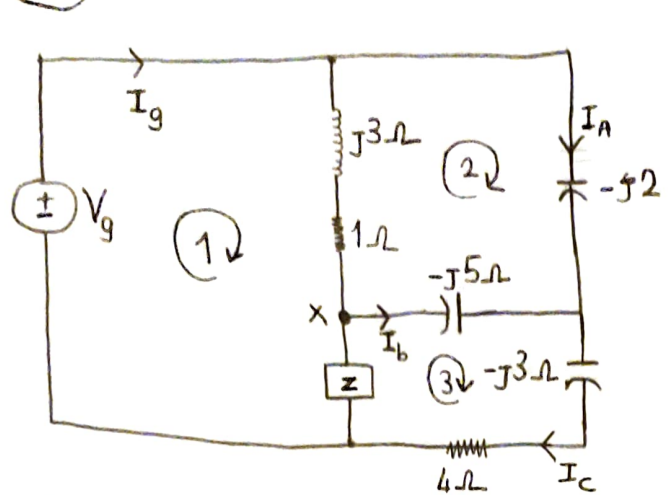

* $I_a = 5e^{j90^\circ} A = 5\angle 90^\circ = j5$
 * $V_g = 25e^{j0^\circ} = 25V$

mesh 1

* $V_g + (I_g - I_a)(1 + j3) + (I_g - I_c)Z = 0 \dots (1)$

mesh 2

* $(I_a - I_g)(1 + j3) + \overbrace{(I_a)(-j2)}^{(j5)(-j2)=10V} + (-I_b)(-j5) = 0 \dots (2)$

mesh 3

* $(I_c - I_g)Z + (I_b)(-j5) + (I_c)(4 - j3) = 0 \dots (3)$

①+②

* $25 + (I_g - I_c)Z + 10 + (-I_b)(-j5) = 0 \dots (4)$

③+④

* $35 + (I_c)(4 - j3) = 0$
 * $I_c = -\frac{35}{4 - j3} = 2.4 + j1.8 A$

$I_b = 2.4 - j3.2 A$
 $Z = 1.42 - j1.88$

* $I_b = I_c - I_a = (2.4 + j1.8) - j5 = (2.4 - j3.2 A)$


①+③

* $25 + (I_g - j5)(1 + j3) + (2.4 - j3.2)(-j5) + (2.4 + j1.8)(4 - j3) = 0$
 * $I_g = 6.2 - j6.6 A$

solving ① for Z

* $25 + (6.2 - j11.6)(1 + j3) + (3.8 - j8.4)Z = 0$
 * $Z = 1.42 - j1.88$


9.45

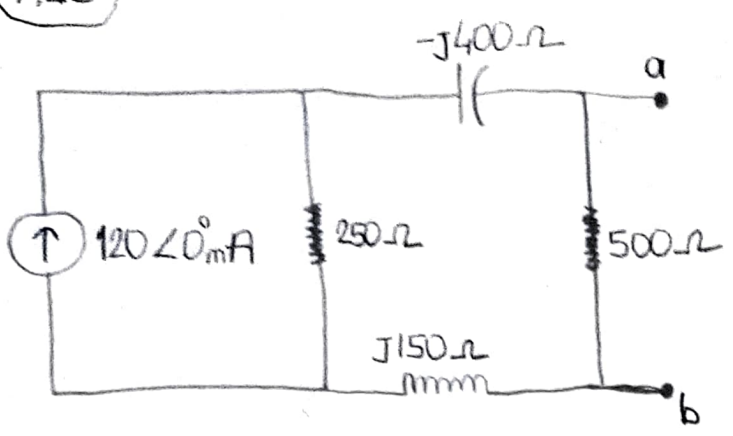

$$* 120 \angle 0^\circ = 120 e^{j0} = 120 \text{ mA}$$

$$* V_{eq} = (120 \times 10^{-3}) \cdot 250$$



$$V_{eq} = 30 \text{ V}$$

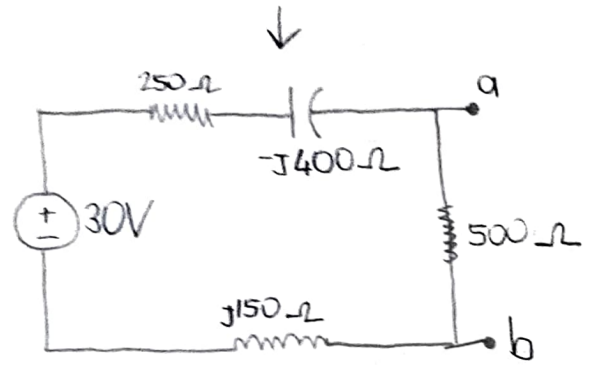


voltage division

$$V_{ab} = 30 \cdot \frac{500}{250 - j400 + 500 + j150}$$

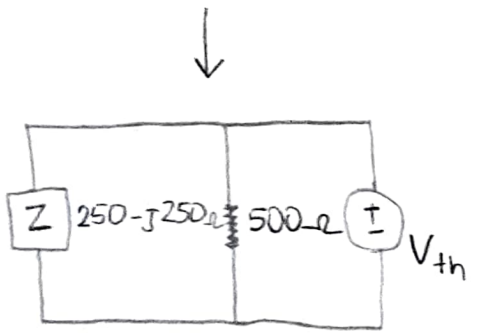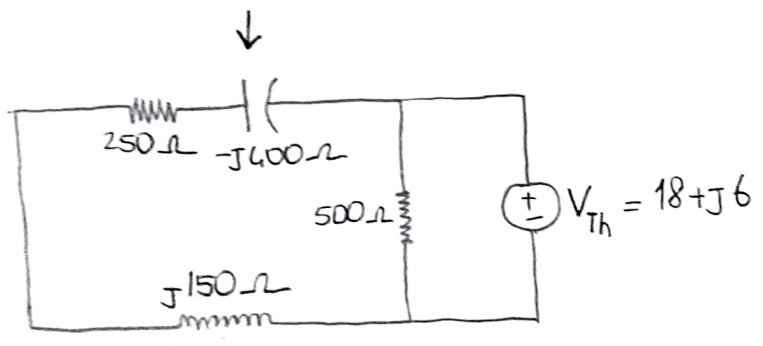
$$V_{ab} = 30 \cdot \frac{500}{750 - j250} = 30 \cdot \frac{2}{3 - j} = 18 + j6$$


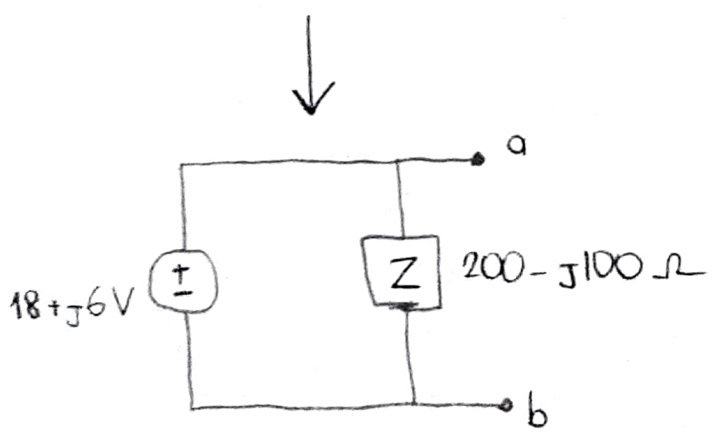
$$\frac{eq}{Z_{eq}} = \frac{(250 - j250) \cdot 500}{(750 - j250)} = \frac{500(1 - j)}{3 - j} = 200 - j100$$



9.46

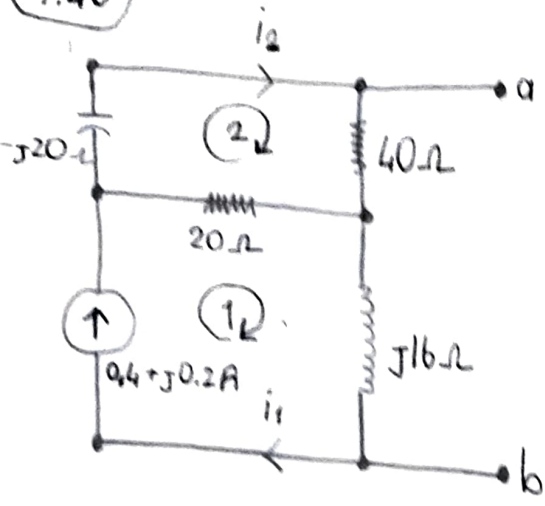

for mesh 1

$$* i_1 = 0.4 + j0.2 \text{ A}$$

for mesh 2

$$* i_2(40) + (i_2 - i_1)20 + i_2(-j20) = 0$$

$$* 40i_2 + 20i_2 - 20i_1 + i_2(-j20) = 0$$

$$* -20i_1 + i_2(60 - j20) = 0$$



$$* i_2 = \frac{8 + j4}{60 - j20} = \frac{2 + j}{15 - j5} = 0.1 + j0.1 \text{ A}$$

$$* V_{Th} = V_{40} + V_{j16}$$

$$* V_{40} = R \cdot i_2 = 40 \cdot (0.1 + j0.1) = 4 + j4 \text{ V}$$

$$* V_{j16} = R \cdot i_1 = j16 \cdot (0.4 + j0.2) = -3.2 + j6.4 \text{ V}$$


$$* V_{Th} = 0.8 + j10.8 \text{ V}$$

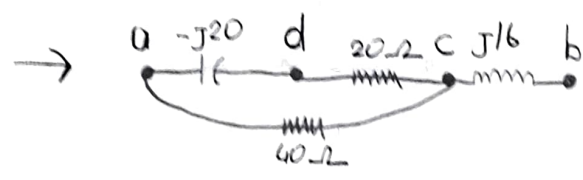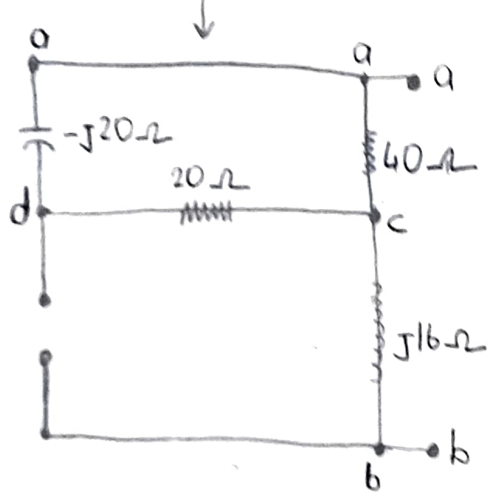

$$\rightarrow R_{eq} = \frac{(20 - j20) \cdot 40}{60 - j20} + j16$$


$$\rightarrow R_{eq} = 16 + j8 \text{ } \Omega$$

circuit

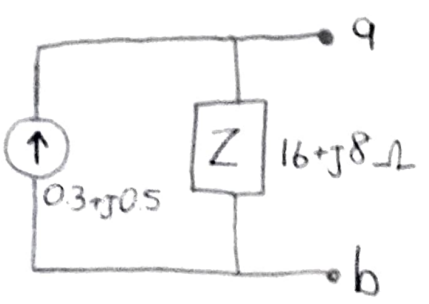

$$I_N = \frac{V_{Th}}{R_{eq}} = \frac{0.8 + j10.8}{16 + j8} = 0.3 + j0.5 \text{ A}$$

9.55

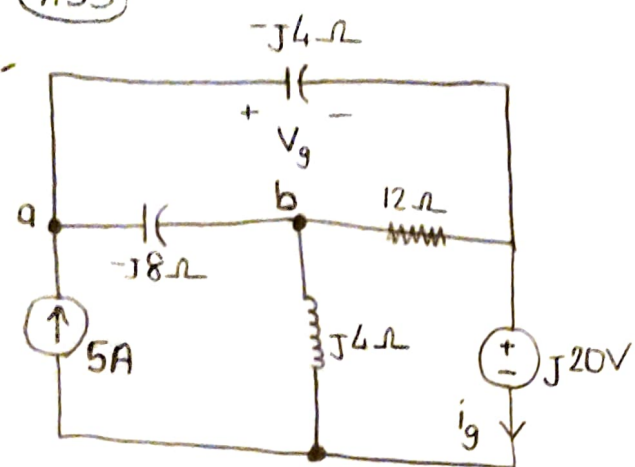

current source

$$* 5 \angle 0^\circ = 5e^{j0} = 5A$$

voltage source

$$* 20 \angle 90^\circ \Rightarrow a = c \cdot \cos(\theta) \Rightarrow a = 20 \cdot \cos(90) = 0$$

$$\Rightarrow b = c \cdot \sin(\theta) \Rightarrow b = 20 \cdot \sin(90) = 20$$

$$* j20$$

for node a

$$* \frac{V_a - V_b}{-j8} + \frac{V_a - j20}{-j4} - 5 = 0 \quad (\times (-j8))$$

$$* V_a - V_b + 2V_a - j40 + j40 = 0$$

$$* 3V_a - V_b = 0 \quad \text{--- (1)}$$

for node b

$$* \frac{V_b - V_a}{-j8} + \frac{V_b}{j4} + \frac{V_b - j20}{12} = 0$$

$$(-3) \quad (6) \quad (j2)$$

$$* -3V_b + 3V_a + 6V_b + V_b(j2) + 40 = 0$$

$$* +3V_a + V_b(3 + j2) = -40 \quad \text{--- (2)}$$

(2) - (1)

$$* 3V_a + V_b(3 + j2) - 40 - 3V_a + V_b = 0$$

$$* V_b(4 + j2) = 40$$

$$* V_b = \frac{40}{4 + j2} = 8 - j4 \text{ V}$$

from (1)

$$* 3V_a - V_b = 0$$


$$* V_a = \frac{V_b}{3} = \frac{8 - j4}{3} \text{ V}$$

$$* V_g = V_a - j20$$

$$= \frac{8 - j4}{3} - \frac{j60}{3}$$

$$V_g = \frac{8 - j64}{3} \text{ V}$$

9.62

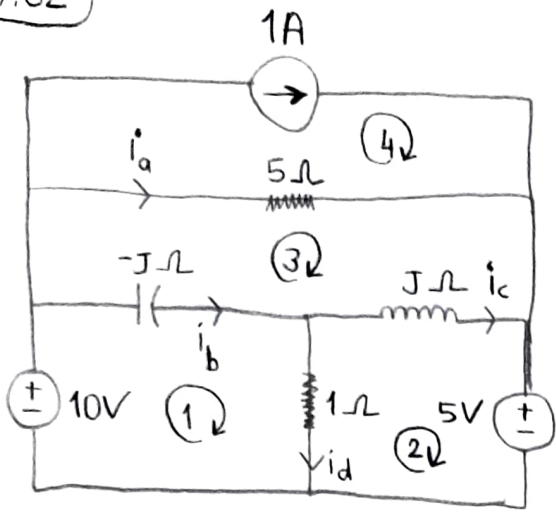

for mesh 1

$$\begin{aligned} * i_b \cdot (-j) + i_d \cdot (1) - 10 &= 0 \\ * i_b \cdot (-j) + i_d &= +10 \dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

for mesh 2

$$\begin{aligned} * -i_d \cdot (1) + i_c \cdot (j) + 5 &= 0 \\ * i_c \cdot (j) - i_d &= -5 \dots \textcircled{2} \end{aligned}$$

for mesh 3

$$\begin{aligned} * i_a \cdot 5 - i_c \cdot (j) - i_b \cdot (-j) &= 0 \\ * 5i_a - i_c \cdot (j) + i_b \cdot (j) &= 0 \dots \textcircled{3} \end{aligned}$$

for mesh 4

$$\begin{aligned} * (1 - i_a) \cdot 5 &= 0 \\ * i_a &= 1A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} * i_a &= 1A \\ i_b &= 5 + j10 \text{ A} \\ i_c &= 5 + j5 \text{ A} \\ i_d &= j5 \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} * i_c \cdot j &= i_d - 5 \text{ (from } \textcircled{2}) \\ * i_c \cdot j &= i_b \cdot j + 5 \text{ (from } \textcircled{3}) \end{aligned}$$

from circuit

$$\begin{aligned} i_b &= i_c + i_d \\ * (i_c + i_d) \cdot (-j) + i_d &= 10 \\ * -i_c \cdot (j) - i_d \cdot (j) + i_d &= 10 \\ * 5 - i_d \cdot (j) + i_d &= 10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{i_d} \\ * -i_d \cdot (j) &= 5 \\ * i_d &= j5A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{i_b} \\ * i_b \cdot (-j) &= 10 - j5 \\ * i_b &= \frac{10 - j5}{-j} \\ * i_b &= 5 + j10 \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{i_c} \\ * i_c \cdot j &= j5 - 5 \\ * i_c &= \frac{j5 - 5}{j} \\ * i_c &= 5 + j5 \text{ A} \end{aligned}$$