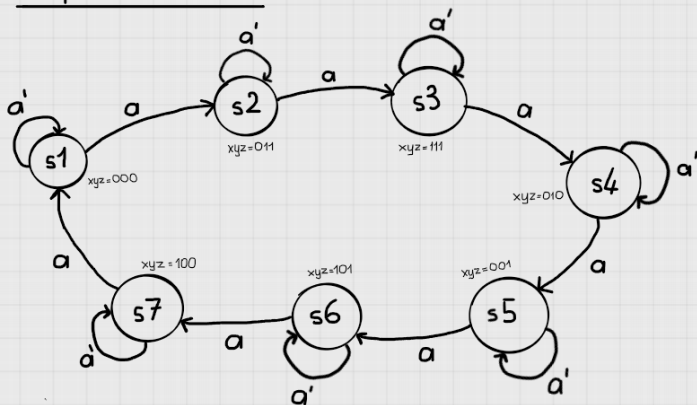


Step1: Create FSM



Step2: Obtain Architecture

- 7 states
- 3 bit for incoming states
- input : a
- outputs : x, y, z

Step3: Encode States

States	s_2	s_1	s_0
s1	0	0	0
s2	0	0	1
s3	0	1	0
s4	0	1	1
s5	1	0	0
s6	1	0	1
s7	1	1	0

Step4: Generate State Table

	s_2	s_1	s_0	a	x	y	z	n_2	n_1	n_0
s1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
s2	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0
s3	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0
	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1
s4	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1
	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
s5	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1
s6	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1
	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
s7	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0
	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
	1	1	1	0	x	x	x	x	x	x
	1	1	1	1	x	x	x	x	x	x

Step5: Boolean Expressions and Controller

$s_2 s_1$ \ $s_0 a$	00	01	11	10
00				
01	1	1		
11	1	1	x	x
10			1	1

$$x = s_1 s_0' + s_2 s_0$$

$s_2 s_1$ \ $s_0 a$	00	01	11	10
00			1	1
01	1	1		
11			x	x
10	1	1	1	1

$$z = s_2' s_1' s_0' + s_2' s_1' s_0 + s_2 s_1'$$

$s_2 s_1$ \ $s_0 a$	00	01	11	10
00			1	
01	1	1		1
11	1		x	x
10			1	

$$n_1 = s_1' s_0 a + s_2' s_1' s_0 + s_1 a'$$

$s_2 s_1$ \ $s_0 a$	00	01	11	10
00			1	1
01	1	1	1	1
11			x	x
10				

$$y = s_2' s_1 + s_2' s_0$$

$s_2 s_1$ \ $s_0 a$	00	01	11	10
00				
01			1	
11	1		x	x
10	1	1	1	1

$$n_2 = s_2 s_0' a' + s_1 s_0 a + s_2 s_1'$$

$s_2 s_1$ \ $s_0 a$	00	01	11	10
00		1		1
01		1		1
11			x	x
10		1		1

$$n_0 = s_1' s_0' a + s_2' s_0' a + s_0 a'$$

