

Hw 4

$$V_{BE} \approx 0.7V$$

$$I_E = (\beta + 1) I_B \approx I_C$$


$$I_C = \beta I_B$$

$$a) I_C = 3.98mA$$

$$b) V_{CC} = 15.956V$$

$$c) \beta = 199$$

$$d) R_B = 437,8k\Omega$$

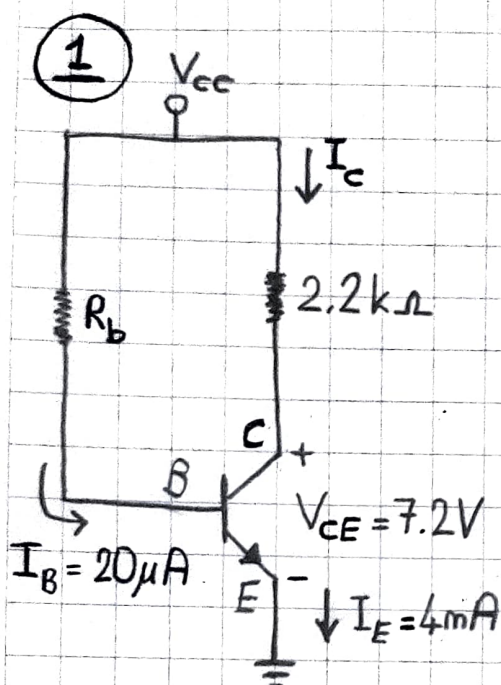

$$* 20\mu A = \frac{V_{CC} - 0.7V}{R_B} \Rightarrow (20\mu A) \cdot (R_B) = (15.956) - (7.2)$$

$$\Rightarrow R_B = 437,8k\Omega$$

$$* I_C = \frac{V_{CC} - 7.2V}{2.2k} \Rightarrow (3.98mA) \cdot (2.2k) = V_{CC} - 7.2V$$

$$\Rightarrow V_{CC} = 8.756 + 7.2 = 15.956V$$

$$* 4mA = (\beta + 1) \cdot 20\mu A$$


$$\beta = 199$$

$$* I_C = \beta \cdot I_B = 199 \cdot 20\mu A = 3.98mA$$

$$V_{BE} \approx 0.7V$$

$$I_E = (\beta + 1) \cdot I_B$$

$$I_C = \beta \cdot I_B$$

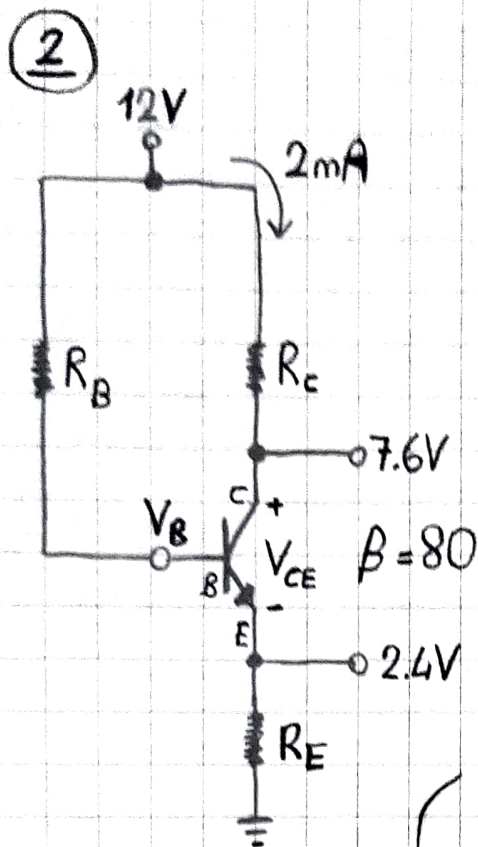

a)  $R_C = 2.2k\Omega$

b)  $R_E = 1.2k\Omega$

c)  $R_B = 356k\Omega$

d)  $V_{CE} = 5.2V$

e)  $V_B = 3.1V$

$$* R_C = \frac{12 - 7.6}{2mA} = 2.2k\Omega$$

$$* I_C = \beta \cdot I_B \Rightarrow 2mA = 80 \cdot I_B \Rightarrow I_B = 25\mu A$$

$$* I_E = (\beta + 1) \cdot I_B \Rightarrow I_E = (80 + 1) \cdot 25\mu A \Rightarrow I_E \approx 2mA (2.025mA)$$

$$* R_E = \frac{2.4}{2mA} = 1.2k\Omega$$


$$* V_{BE} = V_B - V_E \Rightarrow 0.7 = V_B - 2.4 \Rightarrow V_B = 3.1V$$

$$* V_{CE} = V_C - V_E \Rightarrow V_{CE} = 7.6 - 2.4 \Rightarrow V_{CE} = 5.2V$$

$$* R_B = \frac{V_{CC} - V_B}{I_B} \Rightarrow R_B = \frac{12 - 3.1}{25\mu A} \Rightarrow R_B = 356k\Omega$$



3

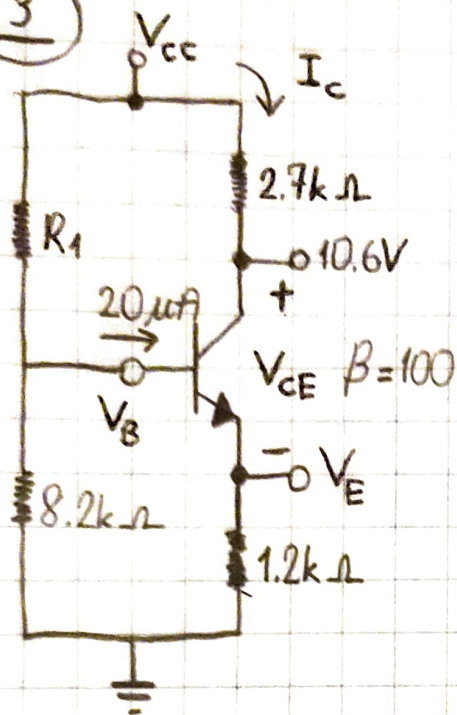

a)  $I_C = 2mA$

b)  $V_E = 2.4V$

c)  $V_{CC} = 16V$

d)  $V_{CE} = 8.2V$

e)  $V_B = 3.1V$

f)  $R_1 = 6.515k$

$V_{BE} \approx 0.7V$

$I_E = (\beta + 1) \cdot I_B$

$I_C = \beta \cdot I_B$

\*  $I_E = (\beta + 1) \cdot I_B \Rightarrow I_E = (100 + 1) \cdot 20\mu A \Rightarrow I_E \approx 2mA$

\*  $V_E = (1.2k) \cdot I_E \Rightarrow V_E = 2.4V$

\*  $I_C = \beta \cdot I_B \Rightarrow I_C = 100 \cdot 20\mu A \Rightarrow I_C = 2mA$


\*  $V_{CC} - 10.6 = I_C \cdot 2.7k \Rightarrow V_{CC} = 5.4 + 10.6 \Rightarrow V_{CC} = 16V$

\*  $V_{CE} = V_C - V_E \Rightarrow V_{CE} = 10.6 - 2.4 \Rightarrow V_{CE} = 8.2V$

\*  $V_{BE} = V_B - V_E \Rightarrow 0.7 = V_B - 2.4 \Rightarrow V_B = 3.1V$

\*  $I_{R_1} = I_E - 20\mu A \Rightarrow I_{R_1} = 1.98mA$

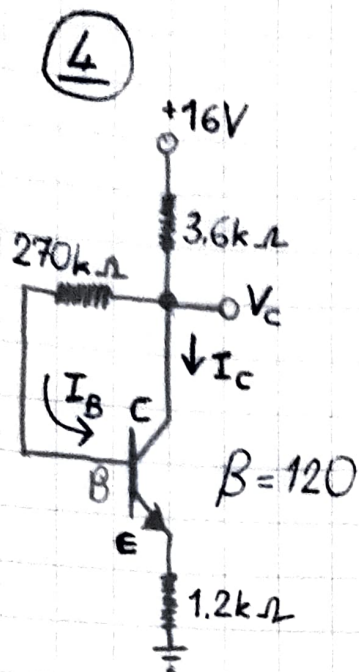\*  $R_1 = \frac{V_{CC} - V_B}{I_{R_1}} \Rightarrow R_1 = \frac{16 - 3.1}{1.98mA} \Rightarrow R_1 = 6.515k$



a)  $I_E = 2.178 \text{ mA}$

b)  $V_C = 8.16 \text{ V}$

c)  $V_{CE} = 5.546 \text{ V}$

$V_{BE} \approx 0.7 \text{ V}$

$I_E = (\beta + 1) \cdot I_B$

$I_C = \beta \cdot I_B$

\*  $16 = (3.6 \text{ k}) \cdot (I_B + I_C) + (270 \text{ k}) \cdot (I_B) + V_{BE} + (1.2 \text{ k}) \cdot (I_E)$   $\beta = 120$

\*  $I_E = 121x$ ,  $I_B = x$ ,  $I_C = 120x$

\*  $16 = (3.6 \text{ k}) \cdot (121x) + (270 \text{ k}) \cdot (x) + 0.7 + (1.2 \text{ k}) \cdot (121x)$

\*  $16 = x (435.6 \text{ k} + 270 \text{ k} + 145.2 \text{ k}) + 0.7$

\*  $15.3 = x (850.8 \text{ k}) \Rightarrow x \approx 18 \mu\text{A}$

\*  $I_E = 121x \Rightarrow I_E = 2.178 \text{ mA}$

\*  $16 - V_C = (3.6 \text{ k}) \cdot (I_B + I_C) \Rightarrow 16 - V_C = (3.6 \text{ k}) \cdot (2.178 \text{ mA}) \Rightarrow V_C = 8.16 \text{ V}$


\*  $V_E = I_E \cdot (1.2 \text{ k}) \Rightarrow V_E = (2.178 \text{ mA}) \cdot (1.2 \text{ k}) \Rightarrow V_E \approx 2.614 \text{ V}$

\*  $V_{CE} = V_C - V_E \Rightarrow V_{CE} = (8.16) - (2.614) \Rightarrow V_{CE} = 5.546 \text{ V}$



! Treating capacitors like they're open circuit

(5)

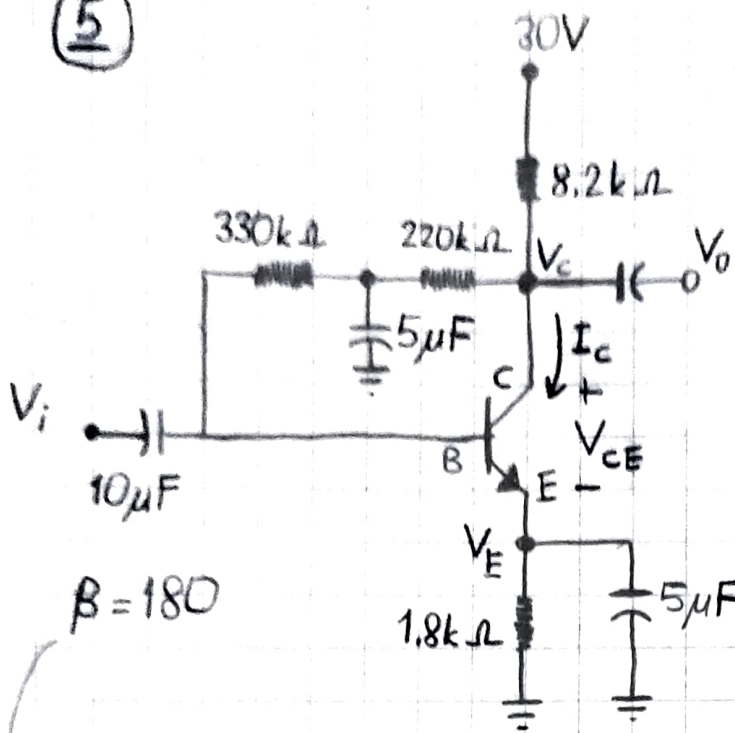

$$\begin{aligned} V_{BE} &\approx 0.7V \\ I_E &= (\beta + 1) \cdot I_B \\ I_C &= \beta \cdot I_B \end{aligned}$$

a)  $I_C = 2.232 \text{ mA}$

b)  $V_C = 11.6 \text{ V}$

c)  $V_E = 4.04 \text{ V}$

d)  $V_{CE} = 7.56 \text{ V}$

$$* 30 = (8.2k) \cdot (I_B + I_C) + (550k) \cdot (I_B) + V_{BE} + (1.8k) \cdot (I_E)$$

$$* I_E = 181x, I_C = 180x, I_B = x$$

$$* 30 = (8.2k) \cdot (181x) + (550k) \cdot (x) + 0.7 + (1.8k) \cdot (181x)$$

$$* 29.3 = x (1484.2k + 550k + 325.8k) \Rightarrow x = \frac{29.3}{2360k} \approx 12.4 \mu A$$


$$* I_C = 180x \Rightarrow I_C = 2.232 \text{ mA}$$

$$* 30 - V_C = (8.2k) \cdot (I_B + I_C) \Rightarrow V_C = 30 - (8.2k) \cdot (2.244 \text{ mA}) = 11.6 \text{ V}$$

$$* V_E = I_E \cdot (1.8k) \Rightarrow V_E = (2.244) \cdot (1.8k) \Rightarrow V_E \approx 4.04 \text{ V}$$

$$* V_{CE} = V_C - V_E \Rightarrow V_{CE} = 11.6 - 4.04 \Rightarrow V_{CE} = 7.56 \text{ V}$$

⑥

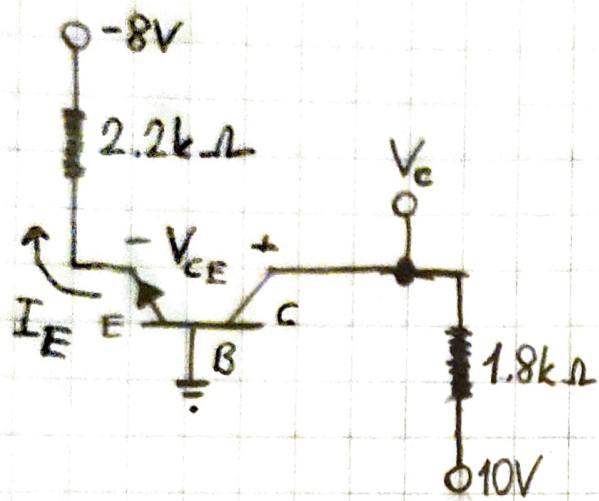

$$V_{BE} \approx 0.7V$$

$$I_E = (\beta + 1) \cdot I_B$$

$$I_C = \beta \cdot I_B$$

a)  $I_E = 3.318mA$

b)  $V_C = 4.028V$

c)  $V_{CE} = 4.728V$

$$* -8 = (2.2k) \cdot (-I_E) - V_{BE} \Rightarrow 8 = (2.2k) \cdot (I_E) + 0.7 \Rightarrow I_E = 3.318mA$$

$$* 10 = (1.8k) \cdot (I_C) + V_{CE} + (2.2k) \cdot (I_E) - 8$$

$\rightarrow$  let's say  $I_C \approx I_B$  ;

$$* 18 = (4k) \cdot (I_E) + V_{CE} \Rightarrow V_{CE} = 4.728V$$

$$* 10 - V_C = (1.8k) \cdot (I_C) \Rightarrow V_C = 10 - 5.972 \approx 4.028V$$